
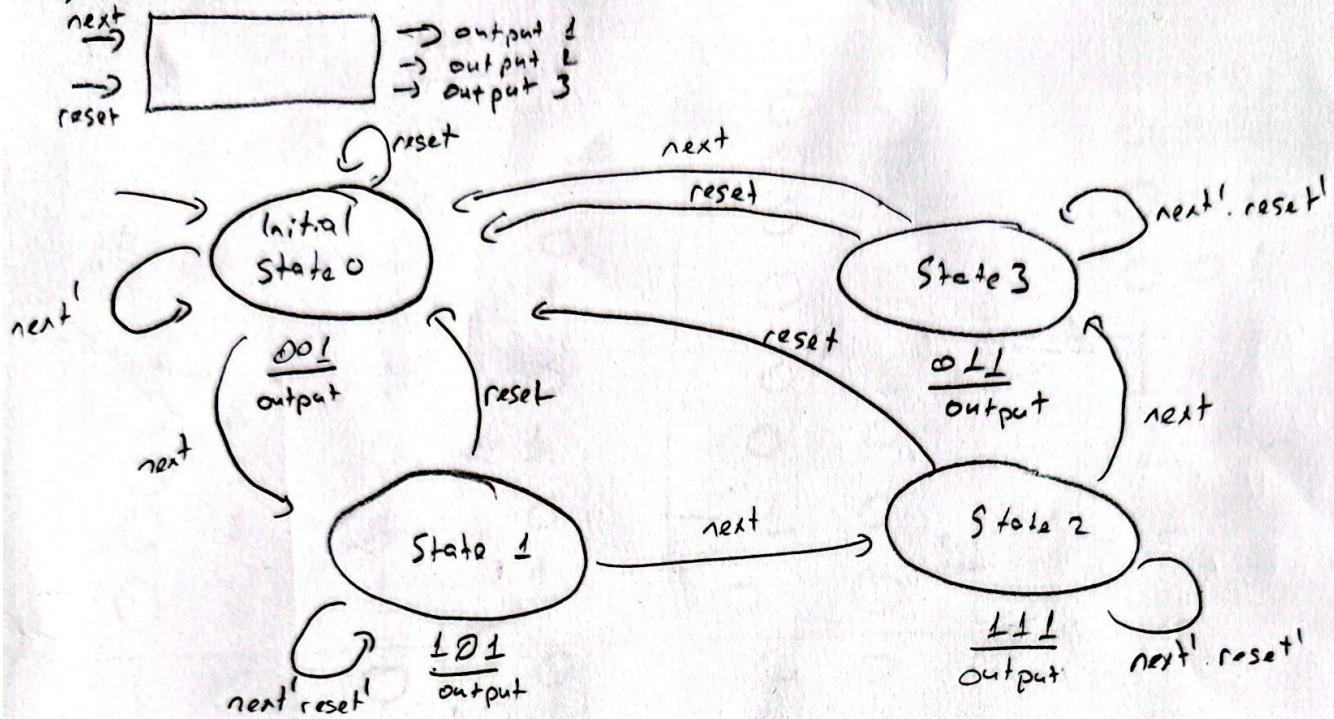


1) Draw FSM

 

2) Create architecture

We need a 2-bit register because we have 4 states.



3) Encode the states

State 0 = 00
 State 1 = 01
 State 2 = 10
 State 3 = 11

4) Create a state table

Truth Table

S_1	S_0	next	reset	n_1	n_0	$q_1(q_2)q_3$ 3bit output
0	0	0	0	0	0	001
0	0	0	1	0	0	001
0	0	1	0	0	1	001
0	0	1	1	0	0	001
0	1	0	0	0	1	101
0	1	0	1	0	0	101
0	1	1	0	1	0	101
0	1	1	1	0	0	101
1	0	0	0	1	0	111
1	0	0	1	0	0	111
1	0	1	0	1	1	111
1	0	1	1	0	0	111
1	1	0	0	1	1	011
1	1	0	1	0	0	011
1	1	1	0	0	0	011
1	1	1	1	0	0	011

$$Q_1 = S_0 S_1' + S_1 S_0' = Q_1 = \underline{S_1 \oplus S_0} \quad Q_2 = S_1 \quad Q_3 = 1$$

Kmap for n_1

$S_1 \backslash S_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	1	0	0	0
10	1	0	0	1

Kmap for n_0

$S_1 \backslash S_0$	00	01	11	10
00				1
01	1			
11	1			1
10	1			1

$$n_1 = S_1 \cdot \text{next} \cdot \text{reset}' + S_1 \cdot S_0' \cdot \text{next} \cdot \text{reset}' + S_0 \cdot S_1' \cdot \text{next} \cdot \text{reset}'$$

$$n_1 = S_1 \cdot \text{next} \cdot \text{reset}' + \text{next} \cdot \text{reset}' (S_1 \oplus S_0)$$

$$n_0 = S_0 \cdot \text{next} \cdot \text{reset}' + S_1' \cdot S_0' \cdot \text{next} \cdot \text{reset}' + S_1 \cdot S_0' \cdot \text{next} \cdot \text{reset}'$$

$$n_0 = S_0 \cdot \text{next} \cdot \text{reset}' + \text{next} \cdot \text{reset}' (S_1' \cdot S_0' + S_1 \cdot S_0')$$

$$n_0 = S_0 \cdot \text{next} \cdot \text{reset}' + \text{next} \cdot \text{reset}' (S_0')$$

